

实现下列各种进制的转换

1) 将二进制数 $(10111001)_2$ 转换成十进制数 $(185)_{10}$ 、十六进制数 $(B9)_{16}$ 和 8421 BCD 码 $(0001\ 1000\ 0101)_{8421BCD}$ 。

2) 将 8421 BCD 码 $(100/0100)_{8421BCD}$ 化成十进制数 $(94)_{10}$ 、二进制数 $(101110)_2$ 和十六进制数 $(5E)_{16}$ 。

3. 求逻辑函数 $Z = (A + \overline{A}B)(C + \overline{A}B + \overline{C})$ 的对偶式 Z' 和反函数 $\overline{Z}$

$$Z' = (A \cdot (A+B)) \cdot (\overline{A} + B \cdot \overline{C})$$


$$\overline{Z} = (\overline{A} \cdot \overline{(A+B)}) \cdot \overline{(A + B + \overline{C})}$$

3. 右图所示 74LS153 为四选一数据选择器，

试写出其实现逻辑函数 Z 的表达式。

$$Z = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D_0 + (\overline{A}B\overline{C})D_1 + (A\overline{B}\overline{C})D_2 + (AB\overline{C})D_3$$
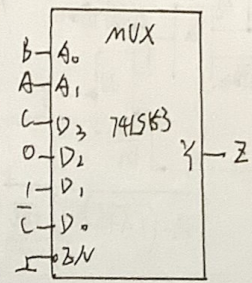
$$\begin{aligned} Z &= (\overline{A}\overline{B})\overline{C} + (\overline{A}B)\overline{C} + (A\overline{B})\overline{C} + (AB)\overline{C} \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + AB\overline{C} \end{aligned}$$



4. 右图 74LS138 为 3 线-8 线译码器，

要使其正常译码，三个使能端 $\overline{E}_1, \overline{E}_2, \overline{E}_3$ 必须为什么？


$\overline{E}_2, \overline{E}_3$ 必须为 0！

写出该电路实现逻辑函数表达式 $Z(A, B, C) = ?$

(要求写出以 A, B, C 为变量的最小项与或表达式)

$$\overline{E}_1 = \overline{E}_2 = 0, \overline{E}_3 = 1$$
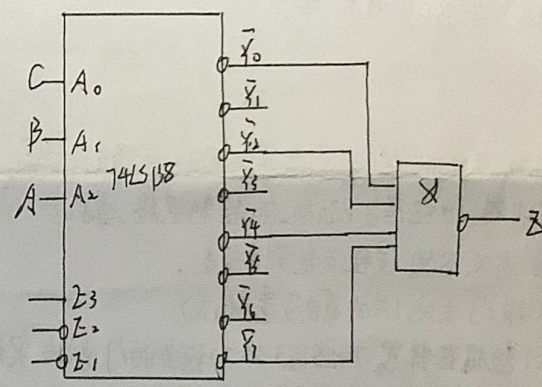
$$\begin{aligned} Z(A, B, C) &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} \cdot \overline{A}B\overline{C} \cdot A\overline{B}\overline{C} \cdot ABC \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC \end{aligned}$$



5. 逻辑函数的化简

(1) 用公式法将下列逻辑函数化简为最简与或式

$$Z_1 = ABC\overline{D} + AB\overline{C}D + B\overline{C}D + ABC + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$$

$$= ABC + BD + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$$

$$= ABC + B(CD + \overline{C} + \overline{C}\overline{D})$$

$$= ABC + B(C + \overline{C})$$

$$= ABC + B(1 + \overline{C})$$

$$= B(C + 1 + \overline{C})$$

$$= B$$

$$\begin{aligned} Z_2 &= \overline{A}\overline{B} \cdot C + \overline{A} + \overline{B} + (A + B + C)D \\ &= (\overline{A} + \overline{B}) \cdot C + \overline{A} + \overline{B} + AD + BD + CD \\ &= \overline{A}C + \overline{B}C + \overline{A} + \overline{B} + AD + BD + CD \\ &= \overline{A} + \overline{B} + AD + BD + CD \\ &= \overline{A} + D + \overline{B} + D + CD \\ &= \overline{A} + \overline{B} + D + CD \\ &= \overline{A} + \overline{B} + D \end{aligned}$$

5. 用卡诺图将下列逻辑函数化简为最简与或表达式

$$Z_1(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$Z_2(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6, 11, 12) + \sum d(8, 9, 10, 13, 14, 15)$$

Z_1 :

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	0
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X


$$Z_1 = D + \bar{B}$$

Z_2 :


	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	X	X	X
10	X	X	1	X

$$Z_2 = A + \bar{D} + \bar{B}\bar{C}$$

6. 试写出图(a)、(b)所示逻辑电路输出端Z的逻辑表达式。(不需要化简)

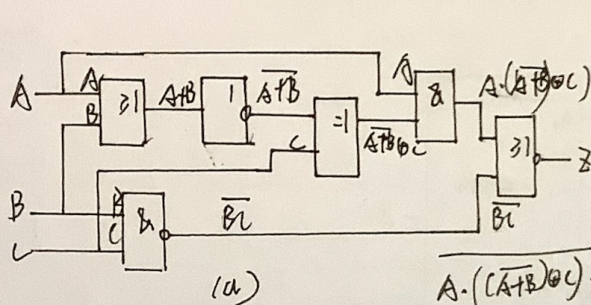
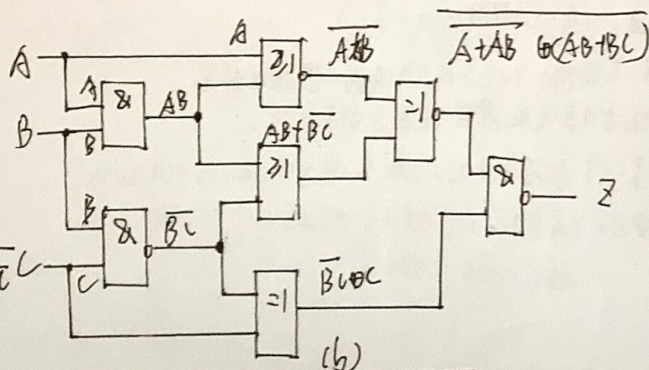
$$Z = ((A+B) \oplus C) \cdot A + \bar{B}\bar{C}$$



$$Z = ((AB+A) \oplus (BC+AB)) \cdot (\bar{B}\bar{C} \oplus C)$$

7. 某车间有A、B、C三台机器，由X、Z两台电动机带动。如果一台机器工作启动X，如果两台或三台机器工作启动Z。试设计对X和Z两台电动机的控制电路。要求：



(1) 根据A、B、C与X、Z的逻辑关系列真值表。

(2) 用最少的与非门实现(允许有反变量输入)。





(3) 用双4选1数据选择器74LS153外加适当的门电路实现。74LS153的逻辑符号如下图所示，逻辑表达式为：

$$Y = (\bar{A}_1\bar{A}_0)D_0 + (\bar{A}_1A_0)D_1 + (A_1\bar{A}_0)D_2 + (A_1A_0)D_3$$

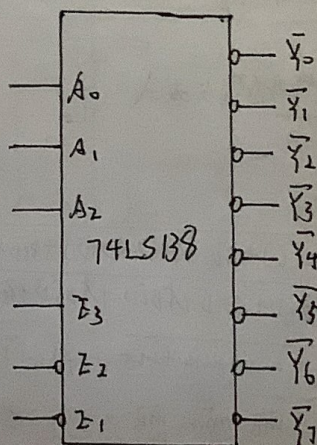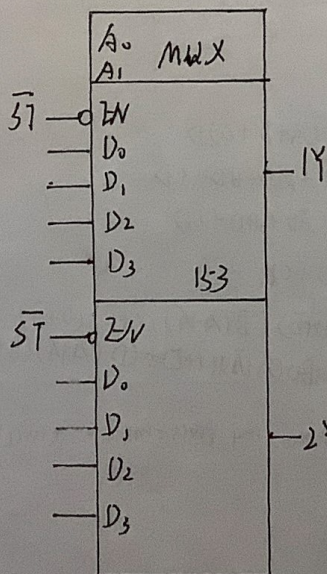(4) 用3线-8线译码器74LS138外加适当的门电路实现。74LS138的逻辑符号如下图所示。



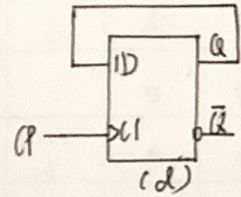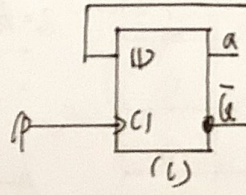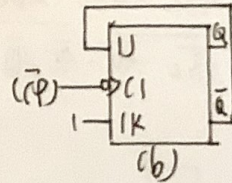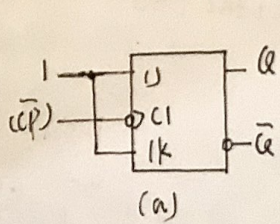8. 电路如图, (1) 写出各电路 Q^{n+1} 的表达式 (2) 试根据 CP 波形, 画出 Q 端的波形, 设触发器 (a) (c) 的初态为 $Q=0$, (b) (d) 的初态为 $Q=1$



$$\begin{cases} Q_a^{n+1} = J\bar{Q}_a^n + KQ_a^n \\ J=K=1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow Q_a^{n+1} = \bar{Q}_a^n \text{ (CP)} \downarrow$$

$$\begin{cases} Q_b^{n+1} = J\bar{Q}_b^n + KQ_b^n \\ J=K=1 \end{cases}$$


$$\Rightarrow Q_b^{n+1} = \bar{Q}_b^n \text{ (CP)} \downarrow$$

$$\begin{cases} Q_c^{n+1} = D \\ D = \bar{Q}_c^n \end{cases}$$

$$\Rightarrow Q_c^{n+1} = \bar{Q}_c^n \text{ (CP)} \downarrow$$


$$\begin{cases} Q_d^{n+1} = D \\ D = Q_d^n \end{cases}$$
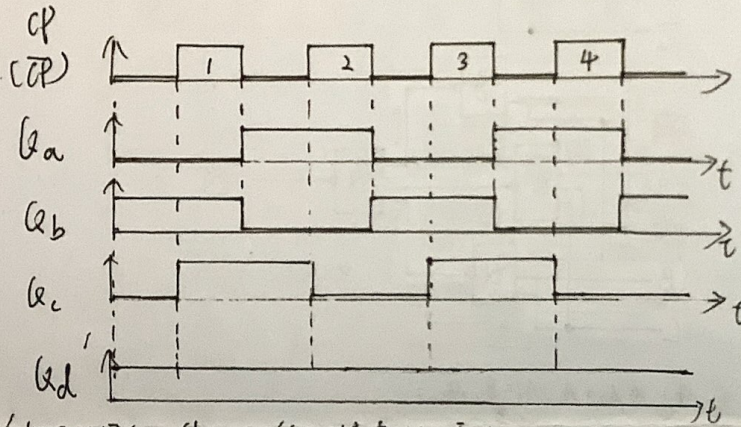
$$\Rightarrow Q_d^{n+1} = Q_d^n \text{ (CP)} \downarrow$$



9. 分析下列图 (a) (b) (c) 所示时序电路, 要求:


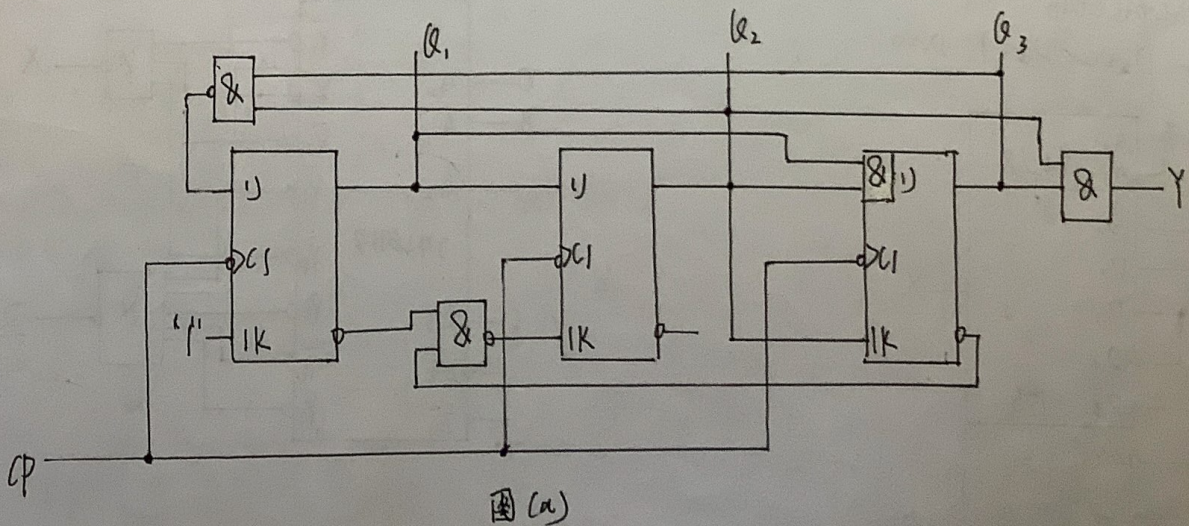
- (1) 列出时钟方程、驱动方程、输出方程、状态方程。
- (2) 列状态表。
- (3) 画状态图、时序图。
- (4) 说明功能。同步或异步? 能否自启动?



1)

A	B	C	X	Z
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

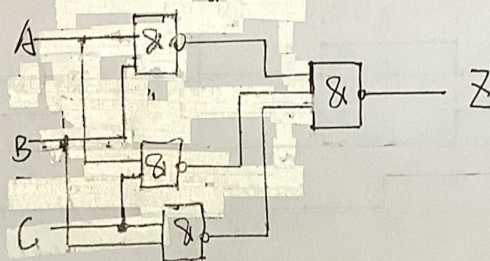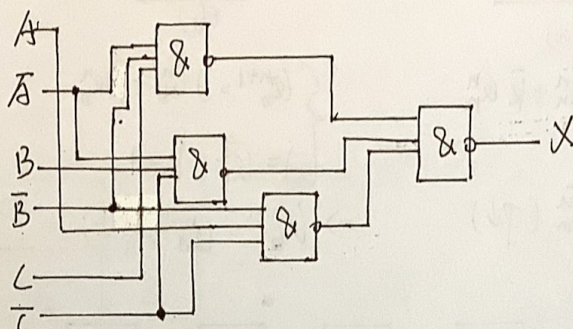2) $X = ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C = \bar{A}B(C + \bar{C}) + A\bar{B}(C + \bar{C}) = \bar{A}B + A\bar{B}$
 $Z = \bar{A}BC + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC = \bar{A}B(C + \bar{C}) + A\bar{B}(C + \bar{C}) + ABC = \bar{A}B + A\bar{B} + ABC$
 $= \bar{A}B + A\bar{B} + \bar{A}B \cdot \bar{C} = \bar{A}B + A\bar{B}$




3) $\hat{A}_1 = A, A_0 = B$

$$\begin{cases} Y = (\bar{A}_1 \bar{A}_0) D_0 + (\bar{A}_1 A_0) D_1 + (A_1 \bar{A}_0) D_2 + (A_1 A_0) D_3 \\ X = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} \end{cases}$$

$\Rightarrow D_0 = C, D_1 = \bar{C}, D_2 = \bar{C}, D_3 = 0$

$$\begin{cases} Y = (\bar{A}_1 \bar{A}_0) D_0 + (\bar{A}_1 A_0) D_1 + (A_1 \bar{A}_0) D_2 + (A_1 A_0) D_3 \\ Z = \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B \end{cases}$$

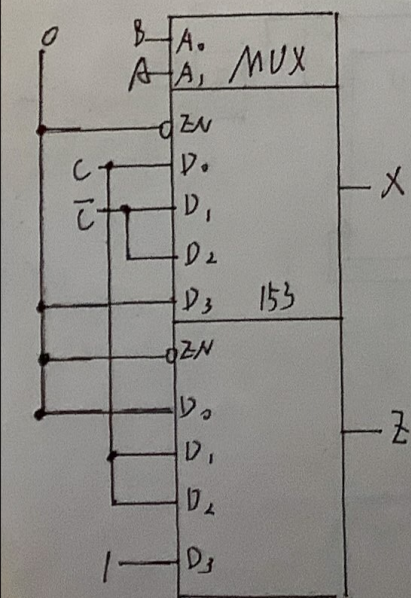$\Rightarrow D_1 = C, D_2 = C, D_3 = 1, D_0 = 0$




4) $\hat{A}_2 = A, A_1 = B, A_0 = C$

$$X = m_1 + m_2 + m_4$$

$$\therefore X = \bar{Y}_1 + \bar{Y}_2 + \bar{Y}_4$$

$$Z = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$
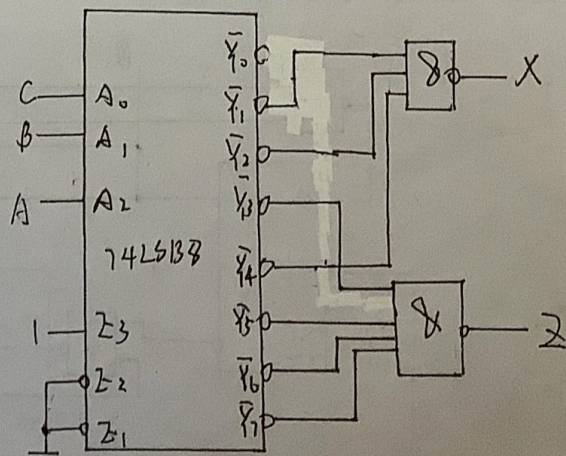
$$\therefore Z = \overline{m_3 \cdot m_5 \cdot m_6 \cdot m_7}$$



① 时钟方程: $CP_1 = CP_2 = CP_3 = CP \uparrow$

② 驱动方程

$$\begin{cases} D_1 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_2 \\ D_2 = Q_1 \bar{Q}_2 \\ D_3 = Q_1 Q_2 \end{cases}$$

③ 输出方程: $Z = \bar{Q}_2 Q_3$

特征方程 $Q^{n+1} = D$



④ 状态方程:

$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n \bar{Q}_2^n \\ Q_2^{n+1} = Q_1^n \oplus Q_2^n \\ Q_3^{n+1} = Q_1^n Q_2^n \end{cases}$$

状态表:

现 态			次 态			输出
Q_1^n	Q_2^n	Q_3^n	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_3^{n+1}	Z
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0


状态图 $Q_1^n Q_2^n Q_3^n \xrightarrow{Z}$

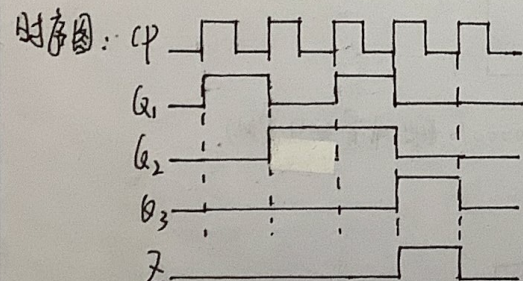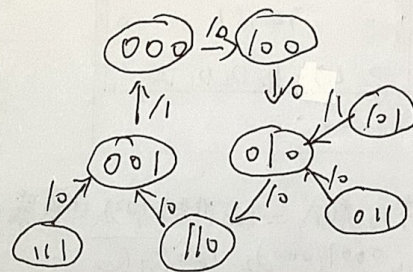


功能: 同步5进制计数器, 能够自启动

10. 问下列电路的计数长度 $N=?$ (构成几进制计数器?)



① 画状态图。

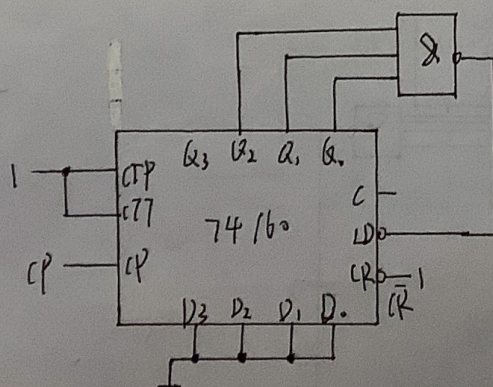



状态图:

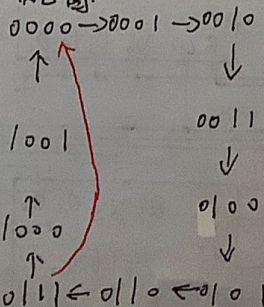

$N=8$

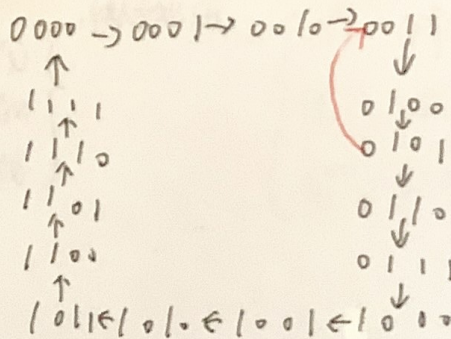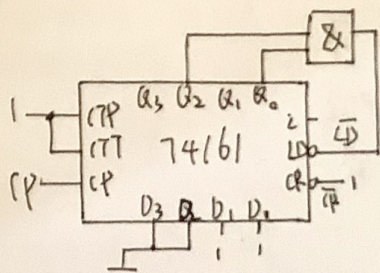


N=3

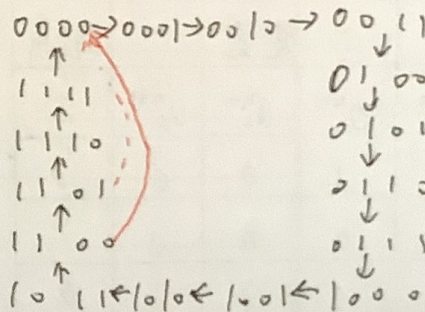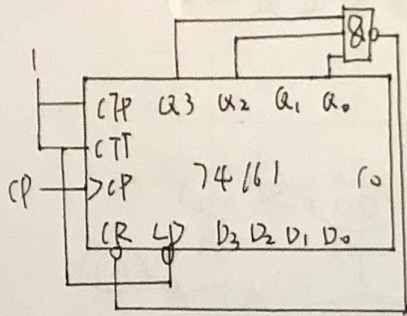

N=13

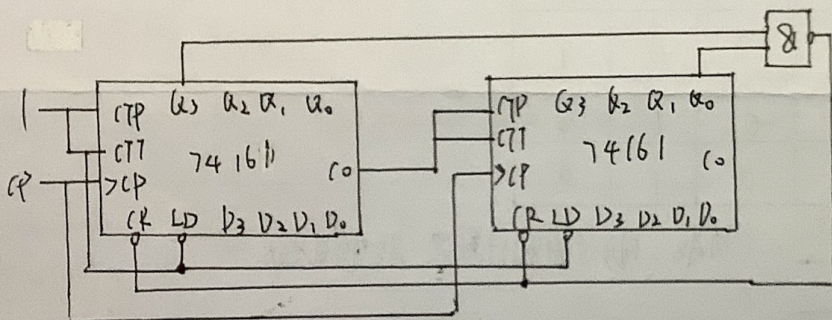11. 用两片 74161 构成 = 十进制加法计数器。(用清零法实现)



$$(24)_{10} = (0001/000)_{10} \quad \overline{LD} = (Q_3 Q_4)$$



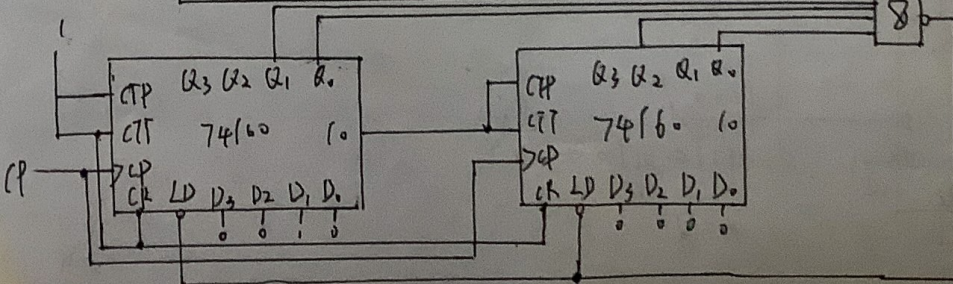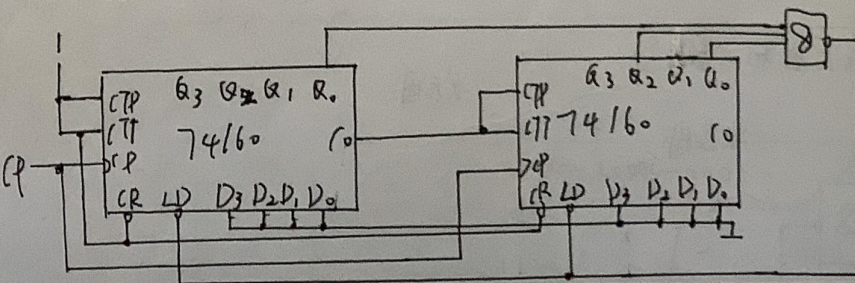12. 用两片 74160 构成五十二进制加法计数器。(计数范围从 0000 0000 和 0000 0010 开始, 用置数法实现)

$$(52)_{10} = (52-1)_{10} = (01010001)_{BCD} \quad \overline{LD} = Q_0 Q_4 Q_6$$

$$(52)_{10} = (52+2-1)_{10} = (01010011)_{BCD} \quad \overline{LD} = Q_0 Q_1 Q_4 Q_6$$



① 时钟方程: $CP_1 = CP_2 = CP_3 = CP \downarrow$

② 驱动方程:
$$\begin{cases} J_1 = Q_3^n \cdot Q_2^n & K_1 = 1 \\ J_2 = Q_1^n & K_2 = \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_3^n} \\ J_3 = Q_1^n \cdot Q_2^n & K_3 = Q_2^n \end{cases}$$

③ 输出方程: $Y = Q_2^n \cdot Q_3^n$



特征方程: $Q^{n+1} = J\overline{Q} + KQ$

④ 状态方程:
$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = Q_2^n \overline{Q_3^n} \cdot \overline{Q_1^n} + 0 \\ Q_2^{n+1} = Q_1^n \cdot \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} \overline{Q_3^n} Q_2^n \\ Q_3^{n+1} = Q_1^n Q_2^n \overline{Q_3^n} + \overline{Q_2^n} Q_3^n \end{cases}$$


状态表:

现态			次态			输出
Q_1^n	Q_2^n	Q_3^n	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_3^{n+1}	Y
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

状态图: $Q_1^n Q_2^n Q_3^n \xrightarrow{Y}$

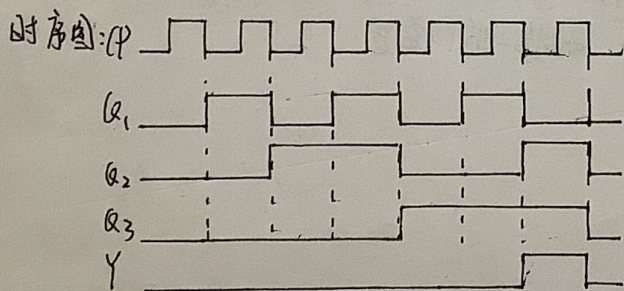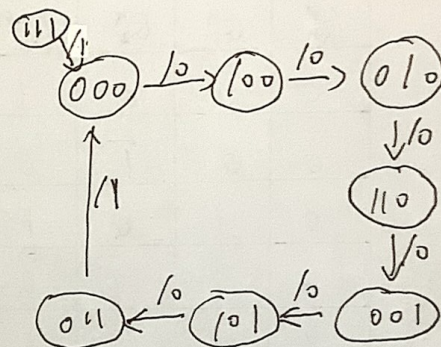

功能: 同步7进制计数器, 能自启动

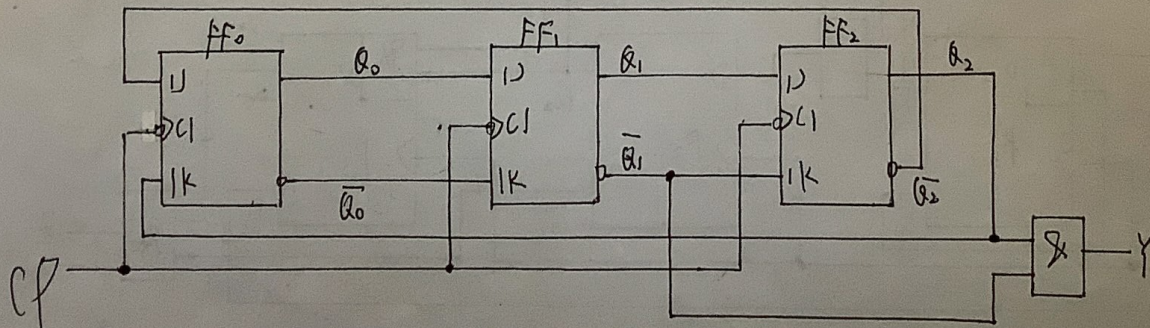

图(b)

① 时钟方程 $CP_0 = CP_1 = CP_2 = CP \downarrow$

② 驱动方程

$$\begin{cases} J_0 = \bar{Q}_2^n, & K_0 = Q_2^n \\ J_1 = Q_0^n, & K_1 = \bar{Q}_0^n \\ J_2 = Q_1^n, & K_2 = \bar{Q}_1^n \end{cases}$$

③ 输出方程 $Y = Q_1^n \cdot Q_2^n$

特征方程 $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + KQ^n$




④ 状态方程

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n \cdot \bar{Q}_2^n + Q_0^n \cdot Q_2^n = Q_2^n \\ Q_1^{n+1} = Q_0^n \cdot \bar{Q}_1^n + Q_0^n \cdot Q_1^n = Q_0^n \\ Q_2^{n+1} = Q_1^n \cdot \bar{Q}_2^n + Q_1^n \cdot Q_2^n = Q_1^n \end{cases}$$

状态表:

现态			次态			输出
Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}	Y
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	0

状态图: $Q_0^n Q_1^n Q_2^n (Y)$

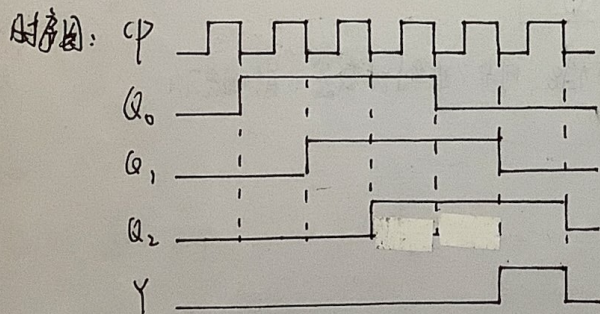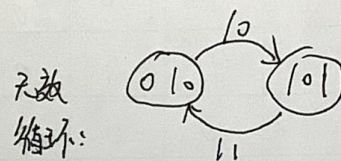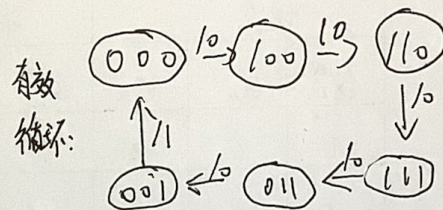

功能: 同步6进制计数器, 不能自启动
或同步2进制计数器

